

半導體 センサー 回路の 設計 方法

1. 回路 構成

電子回路構成이 잘 됐는지 못됐는지는 무엇으로 결정되는 것일까. 그것은回路가 사용되는 목적과 장소에 따라 크게 달라진다. 예를 들면家庭用回路에서는 저렴한 가격으로 제조할 수 있어야 하고 工業用回路에서는 신뢰성과 精度가 높아야 하는 것이 중요한 評価基準이 된다. 또 때로는 開發期間이 한정되어 있어서 단기간에 만들 수 있는 회로가 좋은 회로라고 말하는 적도 있다.

그러나 오늘날에 있어서는 대부분의 경우 공통적으로 좋은 회로라고 일컬어지는 것에는 하


나의 傾向이 나타나고 있다. 그것은 信号의 흐름에 充実하고 設計者 이외의 사람에게도 動作原理가 이해되고 補修管理도 용이한 것이 높이 평가된다는 것이다. 真空管 등과 같은 能動素子가 高価였던 시대와는 달리 현대는 IC를 쳐령한 가격으로 이용할 수 있기 때문에 가령 素子数가 증가해도 기존 IC回路나 回路 블럭을 이용할 수 있고 또 반대로 다른 시스템에 장착할 수 있는 回路構成이 환영을 받고 있다.

센서는 回路가 일반적으로 負荷値値가 높고 동시에 용도가 다양하고 소량 생산되기 쉬우므로 특히 위에서 언급한 것과 같은 경향이 두드러지고 있다.

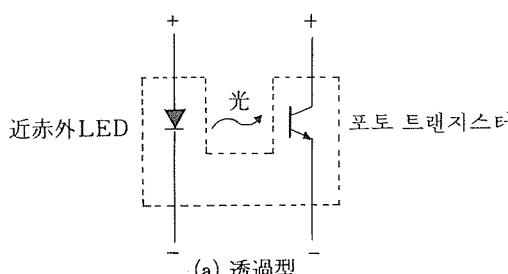
2. センサーの 配置

센서로부터의 정보를 얻는데 있어서 가장 중요하고도 独創性이 요구되는 것이 센서의 選択과 配置이다.

예를 들면 図1(a)의 포토 인터럽터에서는 発光源으로서 近赤外 LED를 사용하면 放射効率이 높은 光源을 얻을 수 있으나 얇은 종이 같은 광선이 투과해버려 檢出할 수 없다. 따라서 종이 등의 檢出에는 可視光을 사용하는데 이 경우에는 주위가 밝으면 太陽光 등의 外乱으로 誤動作을 한다. 주위의 광선과 신호의 광선을 구별하기 위해 発光源을 数 KHz의 方形波로 駆動하여 受光素子로부터의 신호는 発光源을 사용한 것과 같은 周波数 성분만을 증폭한다.



(a) 透過型

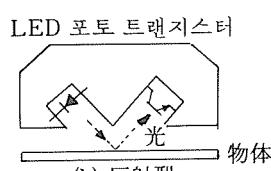

(b) 反射型

図1 ポトインタラプター

図1(b)의 反射型(포토 레프렉터라고도 불리움)으로 환종이 위의 붉은 색 마크를 檢出하는 경우를 생각해 본다. 이 경우 発光源에 붉은 색의 LED를 사용하면 문제가 있다. 붉은 색이라는 것은 광선 중의 붉은 波長成分을 반사하므로 붉게 보인다. 붉은 마크에 붉은 광선을 照射해도 당연히 반사되어 바탕의 흰색과의 차이가 不明確해진다. 따라서 이와 같은 경우에는 発光効率은 멀어지지만 초록색의 LED를 光源으로 하는 것이 S/N(信号対 雜音比)가 향상된다.

센서의 배치가 중요하다는 사례를 또 하나 들어본다. 図2는 (株) 東芝, 宇野 등이 개발한 基板 実装部品 檢査装置의 檢査方法을 나타낸 것이다. 이 檢査方法은 基板上의 칩 部品에 비스듬하게 두방향에서 서로 교대로 照射하여 그 때 部品의 측면에 일어나는 그림자로부터 부품의 裝着状態를 보는 것이다. 램프로서 스토로보를 사용하고 카메라의 走査線에 同期시켜서 発光시키고 있다. 基板上의 配線 패턴이나 文字와, 立体状의 칩 部品을 식별하는 交묘한 방법이다.

3. 増幅回路

增幅回路의 일반적인 해설은 전문서적에 맡기기로 하고 여기서는 回路에 관계가 깊은 앰프

의 드리프트, 消費電力 및 코스트에 관해 현재 어느 정도까지 실현 가능한가를 본다.

가. 低 드리프트

현대의 오페 앰프 標準品이라 할 수 있는 TL081(텍사스 인스트루먼트 : TI)의 오프셋 電圧溫度 드리프트는 標準이 $10\mu V/^\circ C$ 로 되어 있다. 이 수치는 熱電対K(크로멜 아르멜)가 발생하는 약 $42\mu V/^\circ C$ 와 비교하면 이의 약25%에 해당하는 것이다. 따라서 低 드리프트의 앰프가 必要하다는 것이 분명해진다.

表1은 현재의 低 드리프트 및 低雜音 오페 앰프의 특성을 나타내고 있다. OP-77은 유명한 OP-07의 高精度型이지만 Through ratee가 $0.6V/\mu S$ 와 741型이 같으며 현대의 오페 앰프로서는 적다는 것만을 제외하면 다른 것은汎用 앰프가 흉내도 낼 수 없는 데이터가 준비하다.

個別部品으로 自作해도 이 低 드리프트는 달성할 수 없을 것이다. OP-07C는 温度 드리프트 $0.5\mu V/^\circ C$ (최대 $1.8\mu V/^\circ C$)에서 經時 드리프트 $0.4\mu V/\text{月}$ 로 안정된 特性을 나타내어入手가 용이하다.

ICL 7600/01과 TSC 914B는 한결같이 쿠퍼 스타비 라이즈드 型 IC로 增幅할 수 있는 信号는 直流에서 $10Hz$ 정도이다. 出力에는 초평에 따른 노이즈가 나타나기 때문에 3차의 遮断特性을 갖는 로패스 필터를 附加하는 예를 많이 볼

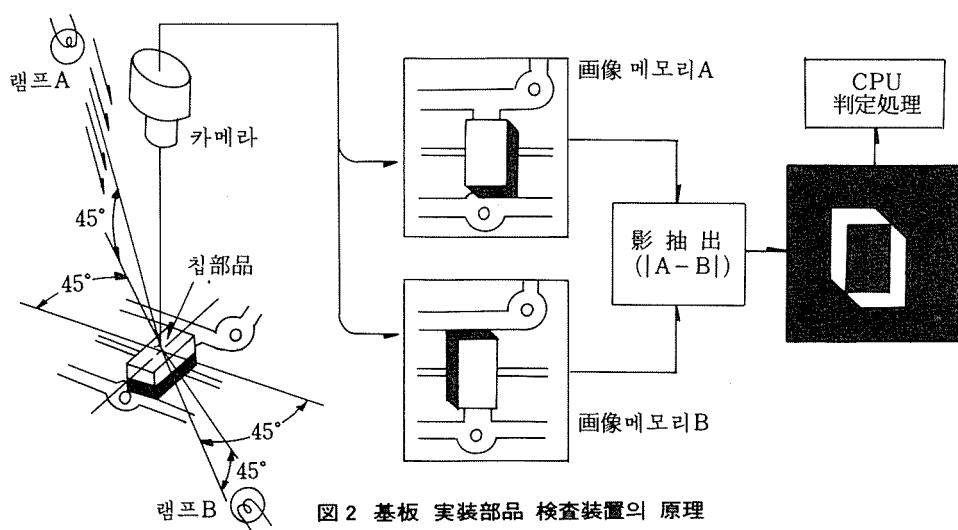


図2 基板 実装部品 檢査装置의 原理

表 1 低ドリフト, 低雑音 오피 앰프 예

I C 型 名	OP-77F/G	LT1028	ICL7600/7601	TSC914B
예 이 커	PMI	리니어테크놀로지	인 터 실	텔레다이센·세미컨덕터
입力오프셋전압 (μV)	20	20	± 2	15
입력오프셋온도 드리프트 ($\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)	0.2		0.005	0.25
경시드리프트	0.4 $\mu\text{V}/\text{月}$	0.3 $\mu\text{V}/\text{月}$	0.2 $\mu\text{V}/\text{年}$	
입력환산잡음	9.8nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ (1KHz)	0.9nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ (1KHz)	0.8 μV_{rms} (0.1~10Hz)	11 $\mu\text{V}_{\text{p-p}}$ (0.1~10Hz)
입력바이어스전류	1.2nA	30nA	30pA	120pA
CMRR (dB)	140	126	88	110
드루레이트 ($\text{V}/\mu\text{V}$)	0.6	15		
備 考	OP-7高精度型	입력차동 임피던스 20K Ω	초퍼形 7601은 位相補償 外付	초퍼 発振器内蔵 4回路 1.2回路 들어 있음

※ 데이터는標準値

수 있다. 安定性에서는 하이브리드형의 특수한 IC를 제외하면 ICL7600/01의 $0.005\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 는 최고의 것이다. 또 TSC914는 오피 앰프 회로가 1개 들어 있는 911, 2개 들어 있는 913과 더불어 콘덴서와 発振器 内蔵에서汎用品과 간단하게 맞바꿀 수가 있다.

低雑音 앰프로서는 LT 1028이 우수한 特性을 나타내고 있다. 入力환산잡음전압이 1KHz에서 약 $1\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 이다. 이 수치는 62Ω 의 저항이 발생하는 热雑音과 같으며 反転과 非反転 入力を 갖는 오피 앰프 구성으로서는 따로 예를 볼 수 없는 特性이라 할 수 있다. 入力 임피던스가 차동입력時に $20\text{K}\Omega$ 로 작다면 설계상에서 주의해야 할 것이다.

나. 低消費電力

電源으로서 電池를 사용하면 電源이 간단해져서 센서의 휴대가 가능해지는 등의 利点이 있다.

센서회로 가운데서 디지털 論理回路은 CMOS로 구성하면 基本論理(예를 들면 NAND) 1개당 $1\mu\text{A}$ 이하가 된다. 그러나 트랜지스터는 바이어스 전류를 줄여 가면 信号增幅機能을 잃게 되므로 앰프의 소비전류를 줄여가는 것은 곤란하다. 市販하는 앰프에는 TL081로 標準値 1.4mA 로 되어 있다.

현재,入手할 수 있는 低消費電流 오피 앰프는 TL066, TCL271(모두 TI) 등이다. 바이어스

電流可變型에서 TL066은 $5\mu\text{A}$, TCL271은 $10\mu\text{A}$ 부터 사용할 수 있다. 또 TCL 27X시리즈는 회로가 2개 들어 있는 272, 4개 들어 있는 274도 選択할 수가 있다. 동시에 TCX27시리즈 温度드리프트가 標準이며 $0.7\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 로 작은 것도 특징이다. 電源電圧은 3V부터 作動한다.

電源電圧이 작아도 되는 오피 앰프로서는 ICL 72611/12(인터실)이 있다. 이 IC는 電源電圧 1~16V에서 作動하며 消費電流 $200\mu\text{A}$ 이다.

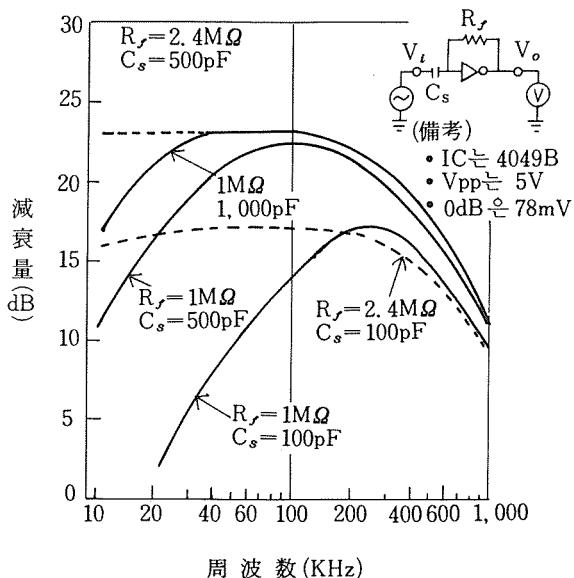


図 3 인버터(4049 B)를 사용한 反転增幅器

汎用의 오피 앰프에서는 TL06X 시리즈가 1회로당 $200\mu\text{A}$, LM324(4회로들이)가 마찬가지로 1회로당 $200\mu\text{A}$ (電源電圧 5V時) 등이 低消費電力 앰프이다. 모두 Second Source를 많이入手하기가 쉽다. LM324는 単一 電源回路用에도 적합한 설계로 되어 있다.

다. 低価格

오피 앰프의 가격은 流通経路에 따라 차이가 크며 안정된 것은 아니다. 그러나, 多数 使用되고 있는 IC일수록 가격이 저렴하여 TL082(2회로들이)는 샘플 가격이 120엔 정도이다. 따라서 1회로당 60엔이라는 것이 오피 앰프의 단가가 된다. 저렴한 앰프라면 디지털論理回路를 사용한 反転增幅器가 가장 적합하다. 図3에서 보인 앰프는 실제로 玩具의 센서 등에 사용되고 있는 것이라면 단가를 20엔 이하로 구성할 수 있다. 물론 이의 특성은 오피 앰프용 IC를 사용한 것과는 비교할 수 없을 만큼 뒤지고 있다.

라. 特殊 앰프

同相分除去比(CMRR)가 높은 差動 앰프를 만드는데 적합한 벨런스抵抗器가 들어 있는 앰프 INA 105(바브라운取扱), 3포트 絶縁앰프 AD 210A(아날로그·디바이시즈: AD), 増幅率의 外部制御가 가능한 AD526(AD) 등, 센서回路에 이용하고 싶은 특징이 있는 IC가 발매되고 있다.

增幅器도 디지털回路와 마찬가지로 自作시대에서 IC選択 시대로 접어든 것이다.

4. 리니어 라이즈

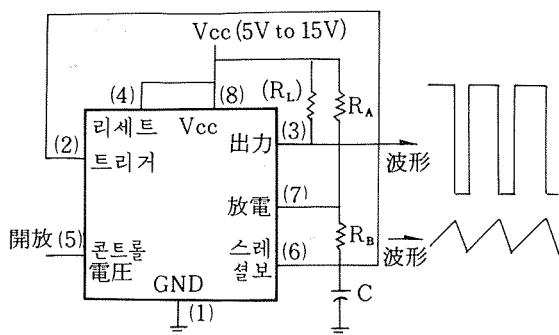


図5 서미스터의 抵抗值와 555의 発振周波数(点은 NE 555를 $V_{cc}=10$ 에서 사용한 実験値)

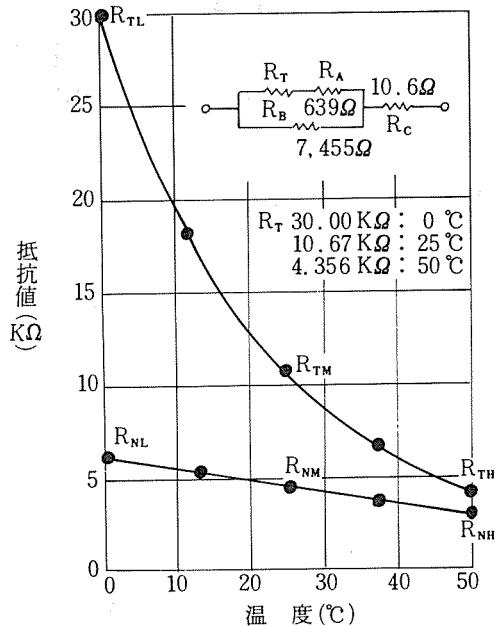



図4 서미스터와 補正抵抗器에 의한 ネット워크의 抵抗值

센서의 非線形性을 直線化하는 것이 리니어라이즈이다. 이의 대표적인 技法은 다음과 같다.

가. 抵抗器를 센서와 병렬로 접속하는 방법

서미스터나 전기抵抗器의 抵抗值變化型의 濕度 센서와 같이 抵抗值變化幅이 크고 더우기 指数関数의 으로 변화하는 센서에는 센서와 병렬로 抵抗器를 달아서 抵抗值의 变化幅을 적게 하는 동시에 리니어 라이즈 한다.

図4에 JIS로 规定된 서미스터를 $0 \sim 50^\circ\text{C}$ 사이에서 리니어 라이즈한 사례를 나타내고 있다.

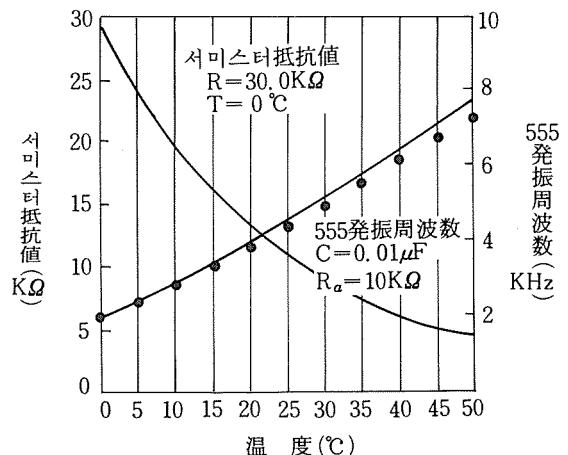

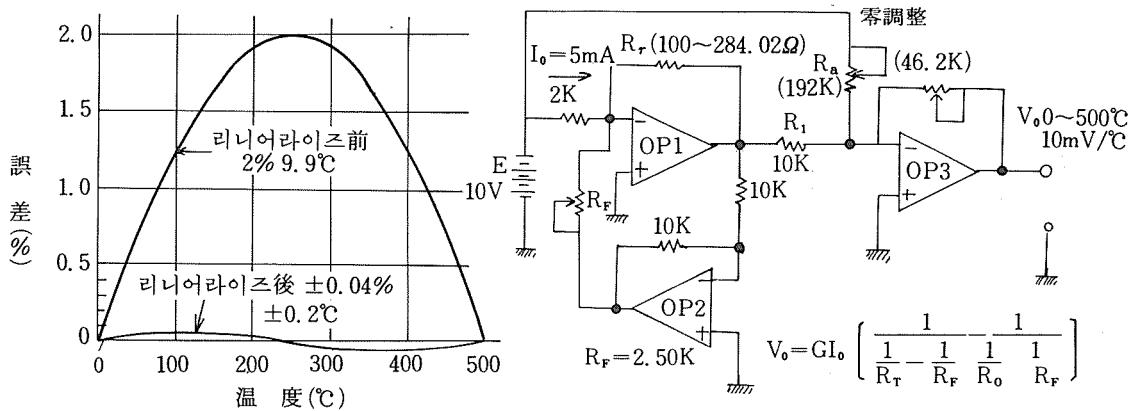


図 6 白金測温抵抗体의 正帰還에 의한 誤差의 減少

서미스터의 抵抗值 变化幅이 한자리대 정도이면 그레프상으로는 直線으로부터 떨어진 것은 인정되지 않는다.

나. 周波数 変調에 의한 方法

디지털 回路와 混在하는 경우로서 抵抗值 变化幅이 적을 때 예를 들면 디지털 体温計 등은 周波数 変調方法이 유효하다.

図 5는汎用 타이머 IC 555의 抵抗器 RA에서 서미스터를 사용한 실험사례를 나타낸 것이다. 디지털 回路에 信号를 입력하는 수단으로서 A/D変換器를 必要로 하지 않는 이점이 있다.

다. 正帰還에 의한 方法

센서出力의 수치가 커짐에 따라 增加率이 감소하는 경향을 나타내는 것, 포화하는 것 등에는 正帰還에 의한 리니어 라이즈가 有効하다. 白金測温抵抗体를 0~500°C에서 10mV/°C의 出力を 얻을 수 있도록 補正한 回路의 오차를 図 6에서 나타낸 것이다.

라. 테이블 補間法

マイクロ 컴퓨터를 사용하여 ROM 테이블에 補正表를 작성해 둔다. 예를 들면 12비트의 데이터이면 上位 4비트의 데이터로 補正表를 檢索하여 下位 8비트의 데이터로 直線補間한다. 이 경우 아날로그 回路에서는 15번이나 折線近似를 한 것과 동등하다.

이 方法은 디지털 信号의 处理方法으로서 널리 이용되고 있다. 그러나 入力信号 크기의 폭이 넓으면 A/D変換時의 오차가 크며 精度가 약

화되므로 信号圧縮한 후에 A/D変換하는 것이 좋은 것이다.

마. 関数近似法

앞에서 말한 테이블 補間法은 处理속도가 빠르고 가장 実用的인 方法이라 할 수 있다. 그러나 테이블表를 작성할 때와 스텝 間이 넓을 때는 高次의 関数 近似가 행해진다. 高次의 関数近似를 하기 위해서는 먼저 变数의 범위를 絶對值에서 1이하가 되도록 規格화한다. 다음으로 N点의 테이터로부터 N-1次式을 만든다. 이 式을 테이터 展開 또는 체비 세프 展開로 近似한다. 図 7에 0~900°C의 범위에서 熱電対E(CRC)를 4次式에서 近似한 결과가 제시되고 있다. 테이터 展開 近似에서는 变数의 경계 근방에 誤差가 급증한다.

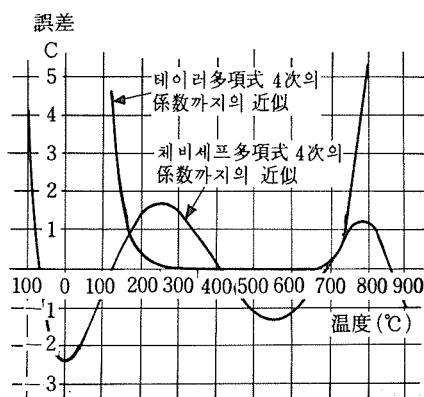


図 7 データ 展開와 체비세프 展開에 의한 近似誤差의 比較

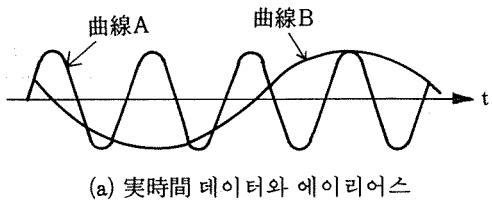


図 8 サンプリングとエイリアージング

5. A/D変換器の使用方法

가. サンプリング

データのサンプリングは信号中に含まれている最高周波数の2倍以上の周波数で行なう。例を 들면 音声周波数では 20KHzまでの信号をサンプリングするには 40KHz以上でサンプリングする。その以下の周波数でサンプリングするとエイリアージング(Aliasing)といわれる現象が発生する。図8に 実時間領域と周波数領域で Aliasingが発生する様子が示されている。

図8(a)に示すように曲線Bを実在の信号 10KHzとする。サンプリング点は黒点で、周波数は 8KHzである。したがって信号 10KHzの半周期 5KHzを対称軸として、8KHzを反転した周波数 2KHzが Aliasingによって曲線Aとして 나타난다.


周波数領域で表示されると図8(b)のようになる。反還誤差によって現れる。

次に FFTなどの分析用データはサンプリング周波数の1/2以下のデータのみが意味のあるデータである。しかしデジタルフィルタなどを用いて信号処理を行う場合はサンプリング周波数の1/2の周波数に対して対称的なフィルタを必要とする。

나. A/D変換器の選択

A/D変換器を選択する際には 分解能、変換時間と変換方法、非直線精度などを選択基準으로する。分解能は8ビットで0.39%、12ビットで約0.024%となる。

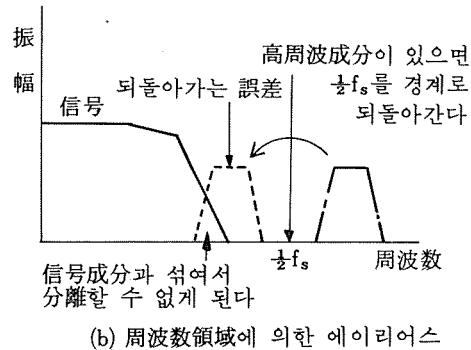変換時間は変換方法によって異なるが、変換方法は主に並列比較、逐次比較、2重積分型などがある。大部分の変換時間は並列比較



(b) 周波数領域におけるエイリアージング

が ns、逐次比較が μs 、2重積分が msの順序でなる。画像処理では並列比較、パッケージコンピュータ程度の信号入力では逐次比較、パネルメーター等は2重積分を各自使用している。

使用上に 있어서주의할 점としては逐次比較方式は A/D変換中にアナログ入力が変化하면最終変換値が誤差を含むことがある。 따라서 통상은 アナログデータ用サンプルホールド回路を付加する。

一方で2重積分方式は変換時間はオフセットであり変換中にアナログ入力が変化しても出力が変化しない。ただしこれは積分時間を商用電源が誘導する場合を除く。温度計測なども同様に積分時間は一定である。また積分時間は商用電源が誘導する場合を除く。温度計測なども同様に積分時間は一定である。

다. マイクロコンピュータとの接続

マイクロコンピュータとの接続は一般的には図10と似ている。A/D変換器の内部にはマイクロコンピュータとのインターフェースを含むICが多数販売されている。

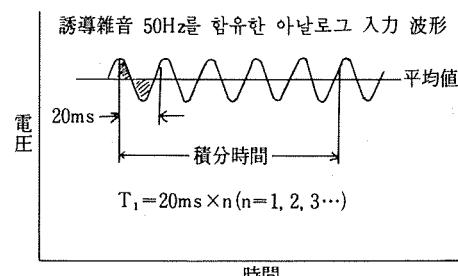


図 9 アナログの積分時間と商用電源誘導雑音の除去

수가 있다.

퍼스널 컴퓨터용에는 A/D変換 보드가 多数 市販되고 있으며 販売台数가 많은 퍼스널 컴퓨터에서는 가격적으로도 自作했을 경우와 다름없이入手할 수 있다. 예를 들면 NEC의 PC98 시리즈용의 12비트 8 채널, 变換時間 $25\mu s$ 의 A/D変換 보드가 6만엔대에서 製品化되고 있다.

라. 퍼스널 컴퓨터와 A/D変換 소프트

퍼스널 컴퓨터에 A/D変換기를 접속했을 때의 소프트웨어에 대해 PC 9801을 예로 들어 설명 한다.

퍼스널 컴퓨터용 언어로 A/D変換 데이터를 퍼스널 컴퓨터상에 넣어 넣는 순서로서는 Out 명령으로 채널 設定과 샘플 홀드 및 A/D変換開始의 신호를 出力하여 A/D変換器의 EOC (End of Conversion)를 체크한 다음 INP 명령으로 데이터를 넣는다. NEC의 n88 BASIC의 Out 와 INP 命令은 8 비트 데이터밖에 취급할 수 없기 때문에 8 비트 이상의 데이터는 上位와 下位로 分割하여 入力한다.

BASIC에서는 1 명령에 약 1ms 정도 필요함으로 1 데이터를 配列变数로 입력하는데 10ms 정도 걸린다.

한편 Machine 用語를 사용하면 CPU에 의한 MOV 명령으로 배열에 전송해도 A/D変換時間 플러스 10數 μs 정도에서 연속적으로 데이터를

입力할 수 있다.

BASIC은 MS-DOS 上의 n88 BASIC을 사용하여 Machine 用語는 미리 DOS의 아셈블러로 COM 파일로서 작성해 둔다. BASIC 상에서 BLOAD文으로 COM 파일을 Load하지만 이 경우에 COM 파일상의 어드레스가 100H 전환되어 메모리에 들어간다. 다음 CALL文을 実行하여 BASIC 上의 변수를 Machine 用語 프로그램에 인도하는 동시에 Machine 用語 프로그램의 실행을 개시한다.

이 경우 코드 세그먼트는 Machine 用語 영역에 설정되어 있으나 데이터 세그먼트는 BASIC 측에서 관리한 대로 있다. 따라서 데이터 세그먼트를 코드 세그먼트 - 10H에 다시 설정함으로써 아셈블러에서 설정한 버퍼領域을 사용하는 일을 할 수 있다. 동시에 버퍼의 오프 세트를 CALL文의 뒤에 数字를 통하여 BASIC 측에 되돌려 둔다.

이상과 같은 방법으로 BASIC과 Machine 用語가 링크되어 나아가서 각각 독립하여 프로그램의 개발과 변경이 가능해진다.

이상 몇 가지 사례로서 센서回路의 전기적 처리방법을 보아왔다. 센서의 대상이 넓고 변화가 많아 요점을 간추리기가 어렵지만 센서와 회로 素子의 작동을 잘 이해하는 것이 기본이 될 것이다.

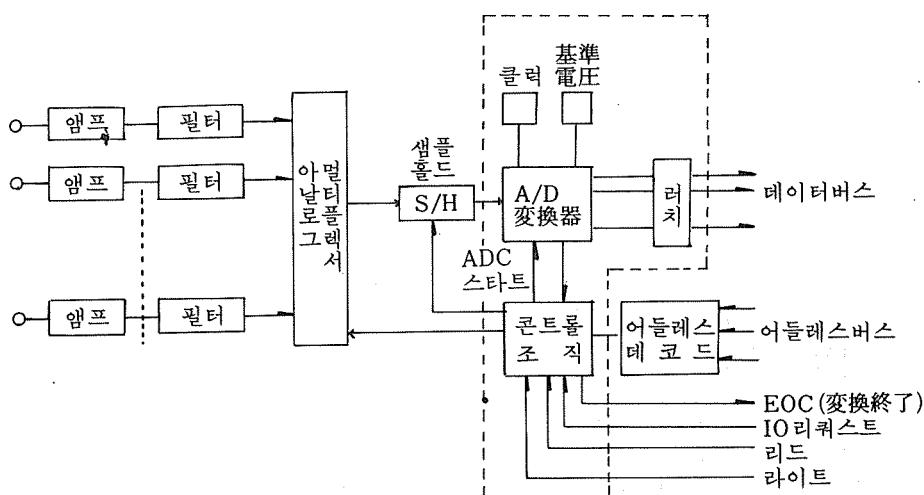


図10 A/D変換器와 센서 및 마이크로 컴퓨터의 接続